
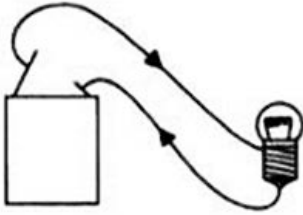


Lyser lyspæra?


A

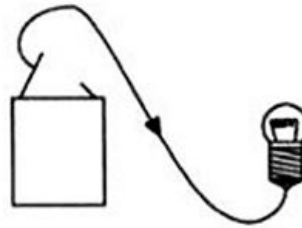

B



C

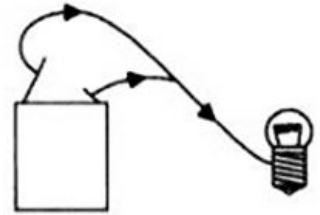

Stryk det som ikke passer:

Lyspære A lyser / lyser ikke fordi

Lyspære B lyser / lyser ikke fordi

Lyspære C lyser / lyser ikke fordi
